
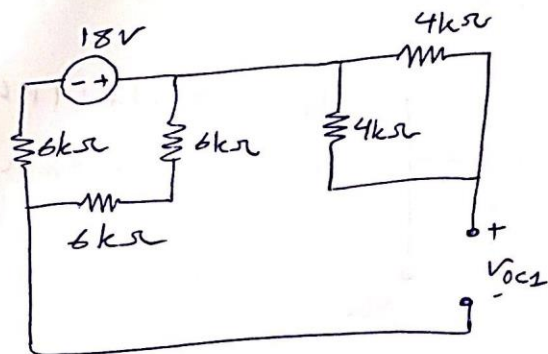


Question 2, Version 1:

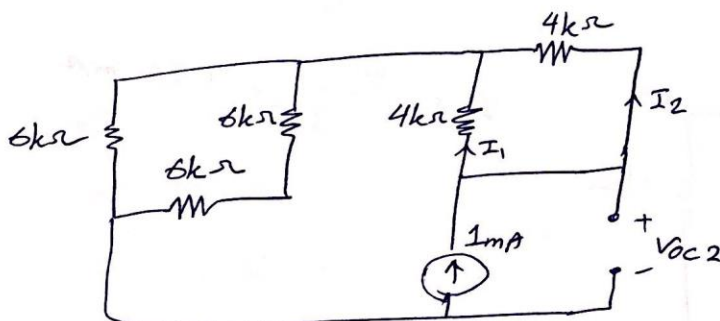


$$V_{OC1} = \left(\frac{12k}{12k + 6k} \right) (18) = 12V$$



$$I_1 = I_2 = \left(\frac{4k}{4k + 4k} \right) (1mA) = 0.5mA$$

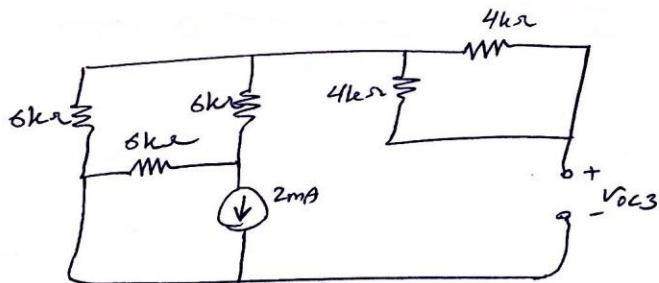
$$\begin{aligned} \text{KVL: } V_{OC2} &= 4k(0.5mA) \\ &+ 4k(1mA) \\ &= 6V \end{aligned}$$




$$I = \left(\frac{6k}{6k + 12k} \right) (-2mA) = -0.67mA$$


$$V_{OC3} = 6k(-0.67mA) = -4V$$
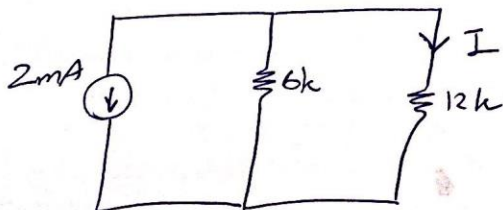
$$V_{OC} = V_{OC1} + V_{OC2} + V_{OC3} = 14V$$



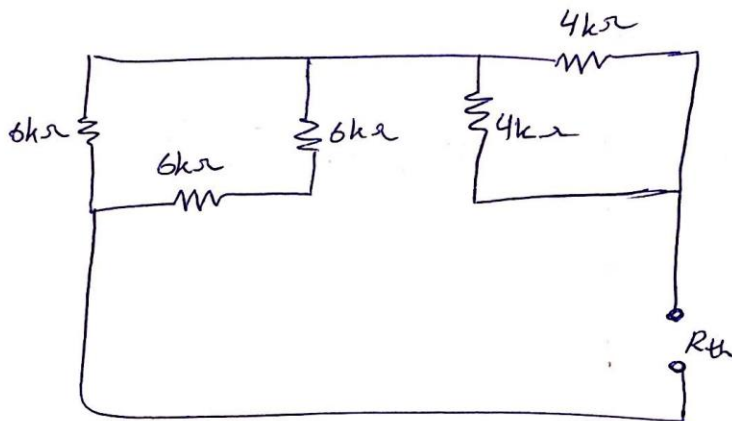
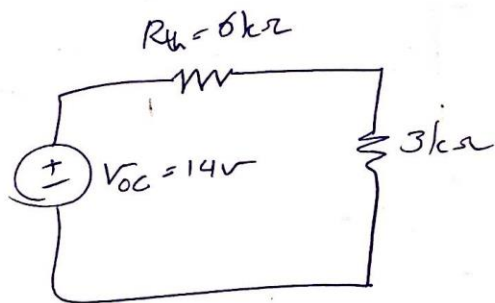
$$R_{th} = (6 \parallel 6) + (4 \parallel 4) = 6k\Omega$$



$$I_0 = \frac{14}{6k + 3k} = 1.56 \text{ mA}$$