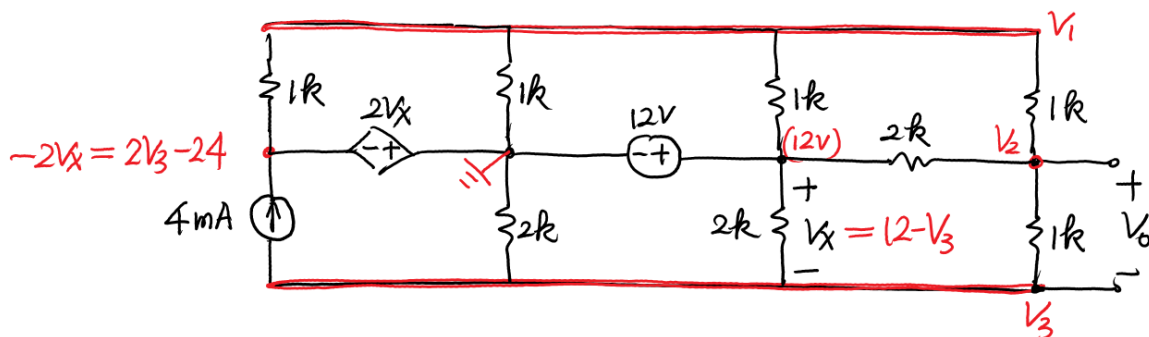


Question 1, Version 1



$$\text{KCL at } V_1: \frac{V_1 - (2V_3 - 24)}{1} + \frac{V_1}{1} + \frac{V_1 - 12}{1} + \frac{V_1 - V_2}{1} = 0 \quad (1)$$

$$\text{KCL at } V_2: \frac{V_2 - V_1}{1} + \frac{V_2 - 12}{2} + \frac{V_2 - V_3}{1} = 0 \quad (2)$$

$$\text{KCL at } V_3: 4 + \frac{V_3}{2} + \frac{V_3 - 12}{2} + \frac{V_3 - V_2}{1} = 0 \quad (3)$$

$$\text{Simplify: } \begin{cases} 4V_1 - V_2 - 2V_3 = -12 \\ -2V_1 + 5V_2 - 2V_3 = 12 \\ -V_2 + 2V_3 = 2 \end{cases} \quad \text{Solve } \begin{cases} V_1 = -1V \\ V_2 = 3V \\ V_3 = 2.5V \end{cases}$$

$$V_0 = V_2 - V_3 = 3 - 2.5 = 0.5V$$